

## POKAZNA VEŽBA 4

### Automati sa konačnim brojem stanja

#### Potrebno predznanje

- Urađena pokazna vežba 3
- Teorija automata sa konačnim brojem stanja

#### Šta će biti naučeno tokom izrade vežbe?

Nakon urađene vežbe, bićete u mogućnosti da:

- Projektujete digitalni sistem koji je zasnovan na automatu sa konačnim brojem stanja definisanim funkcijom prelaza i funkcijom izlaza
- Opišete digitalni sistem zasnovan na automatu sa konačnim brojem stanja u VHDL jeziku
- Opišete VHDL test bench za automat
- Kombinujete automate sa ostalim kombinacionim i sekvencijalnim komponentama u digitalnom sistemu.

#### Apstrakt i motivacija


Veoma često digitalni sistem treba da izvršava sekvencu pre-definisanih zadataka. Da li je u pitanju žmigavac kod automobila, digitalni svetleći signali kao što je semafor ili sistem koji komunicira sa nekim drugim sistemom, sve ove operacije sadrže niz pre-definisanih koraka koji se trebaju izvršiti. Ovakvi sistemi imaju konačan broj stanja kroz koji treba da prolaze tokom svog životnog veka i u svakom stanju vrše neku operaciju. U teoriji digitalnih sistema, a i šire, ovim sistema je dato ime: automati sa konačnim brojem stanja (eng. *finite state machine* – *FSM*). FSM se nalazi u svakom nešto složenijem digitalnim sistemu. U ovoj vežbi naučićete da projektujete i implementirate sistem zasnovan na FSM-u, kao i da ga opišete u VHDL jeziku i simulirate.

## TEORIJSKE OSNOVE

### 1. Projektovanje automata sa konačnim brojem stanja

U digitalnim sistema, sekvencijalne komponente su idealne za realizaciju automata sa konačnim brojem stanja. Vrednosti flip-flova (registara) mogu predstavljati stanja automata, dok kombinaciona logika može da računa naredno stanje i izlaz automata. Ovo nas dovodi do jednog načina realizacije automata u digitalnom sistemu, koristeći sledeće komponente:

- Registar – memoriše **trenutno stanje** automata,
- Kombinaciona mreža koja računa **naredno stanje** automata na osnovu trenutnog stanja i ulaza,
- Kombinaciona mreža koja računa **izlaz** automata na osnovu trenutnog stanja i ulaza.

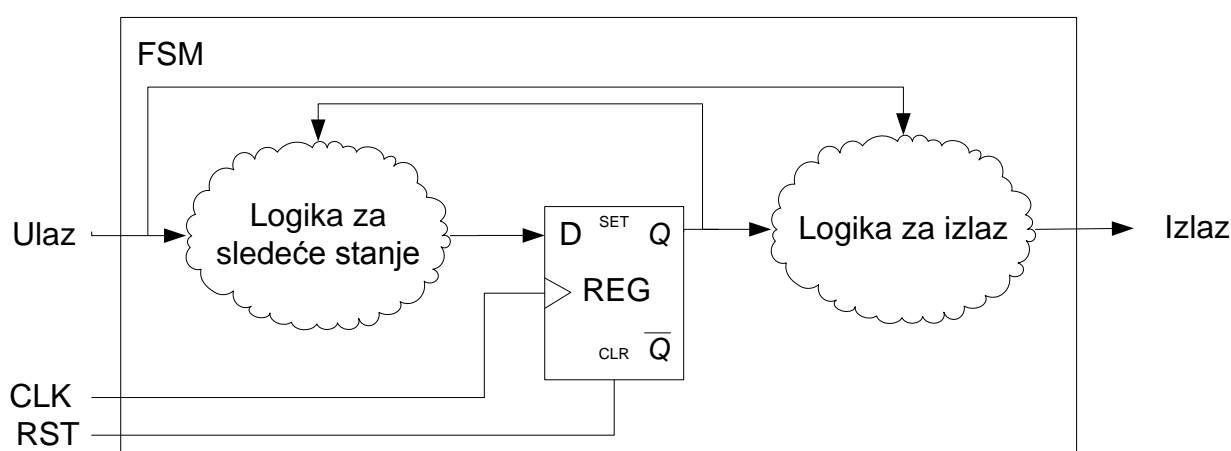

Slika 1-1. Automat

U zavisnosti od čega zavisi izlaz automata, razlikujemo:

- **Mealy**-eve automate, kod kojih izlaz zavisi od ulaza i trenutnog stanja automata,
- **Moore**-ove automate, kod kojih izlaz zavisi samo od trenutnog stanja automata.

U teoriji, automati se definišu pomoću sledećih šest veličina:

- **Skup vrednosti ulaza**, predstavljen svim vrednostima koje mogu imati ulazi automata,
- **Skup vrednosti izlaza**, predstavljen svim vrednostima koje mogu imati izlazi automata,
- **Skup vrednosti stanja**, predstavljen svim vrednostima koje može imati registar,
- **Početno stanje**, predstavljeno vrednošću registra u resetu,
- **Funkcija prelaza**, koja definiše kako se računa naredno stanje na osnovu trenutnog stanja i ulaza,
- **Funkcija izlaza**, koja definiše kako se računa izlaz na osnovu trenutnog stanja i, eventualno, ulaza.

Funkcija prelaza automata se najčešće definiše pomoću **grafa prelaza stanja**. Primer će biti tad u narednom delu vežbe.

U VHDL jeziku, automati se mogu opisati iz dva dela:

- Sekvencijalni proces koji opisuje registar i prateću logiku računanja narednog stanja,
- Kombinatorna dodela ili proces koji opisuje računanje izlaza automata.

Listing 1-1 na narednoj strani daje opšti oblik opisa automata u VHDL jeziku. Za opis logike za računanje narednog stanja najpogodnije je koristiti CASE strukturu.

---

#### Listing 1-1. Automat u VHDL-u

---

```
process (iCLK, inRST) begin
    if (inRST = '0') then
        sSTATE <= <initialState>;
    elsif (iCLK'event and iCLK = '1') then
        <logika_za_racunanje_narednog_stanja>
    end if;
end process;

<uslovna_dodela_ili_proces_za_racunanje_izlaza>
```

---

Registar za memorisanje trenutnog stanja automata može da se realizuje kao interni signal tipa STD\_LOGIC\_VECTOR. No, tada stanja u kodu postaju nečitljiva, pošto imaju samo brojne vrednosti. Kao u programskim jezicima, VHDL za ovu svrhu omogućava da se definiše tip **enumeracije**. Vrednosti koje enumeracija dobije određuje alat za simulaciju/sintezu i nisu bitne za opis sistema. Listing 1-2 prikazuje kako se u VHDL-u opisuje tip enumeracije i definiše signal koji je tog tipa.

---

#### Listing 1-2. Deklaracija enumeracije u VHDL-u

---

```
architecture Behavioral of MySystem is

    type <typeName> is (<enumerationNames>);
    signal <signalName> : <typeName>;

begin
    ...
end architecture;
```

---

Tip enumeracije **ne treba koristiti za definisanje ulaza i izlaza automata** jer je enumeracija lokalno definisani tip, a ulazi i izlazi treba uvek da budu standardnog tipa kako bi sistemi koji komuniciraju sa našim sistemom preko tih ulaza i izlaza bili tipski kompatibilni.

Provera sistema sa automatima se može opisati VHDL testbenchom po sličnom principu kao i za opšte sekvencijalne mreže. U početku treba resetovati sistem, a nakon toga menjati vrednosti ulaza prema željenom redosledu provere automata. Idealno, provera bi trebala da obuhvati sve moguće prelaze stanja automata.

## ZADACI

### 2. LED Show

Vreme je da implementiramo naš automat! Projektovaćemo sistem koji kontroliše LED diode na E2LP platformi zasnovan na automatu sa konačnim brojem stanja.


Stanja automata su: IDLE, ROTATE\_LEFT, ROTATE\_RIGHT, BLINK.

Početno stanje je IDLE.

Ulazi automata su: inSTOP, inRL, inRR, inBLINK.

Izlaz automata je: oLED.

Funkcija prelaza je data grafom na slici 2-1.

 


Slika 2-1. Graf prelaza stanja automata za LED show

Funkcija izlaza je definisana na sledeći način:

- U stanju IDLE, upaljena je samo dioda LED0.
- U stanju ROTATE\_LEFT, jedna upaljena dioda rotira ulevo,
- U stanju ROTATE\_RIGHT, jedna upaljena dioda rotira udesno,
- U stanju BLINK, diode se naizmenično pale/gase.

Blok dijagram sistema je dat na slici 2-2. Rotiranje i naizmenično paljenje i gašenje dioda treba da se dešavaju svaki sekund.

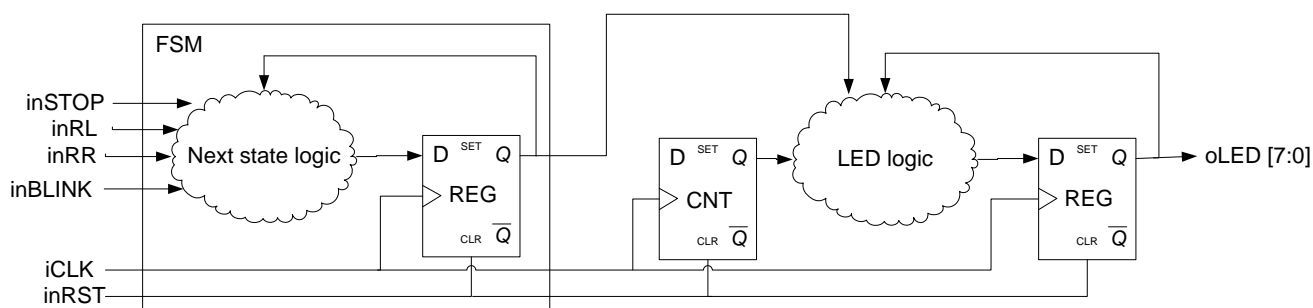

Slika 2-2. LED show sistem

### 3. Dodatak

Dopunićemo logiku na izlazu prema LED diodama gušenjem signala, tako da:

- Prvih 200 ms, diode koje treba da budu upaljene, to budu sa četvrtinom intenziteta,
- Od 200 ms do 400 ms, diode budu upaljene polovinom intenziteta,
- Od 400 ms do 600 ms, diode budu upaljene celim intenzitetom,
- Od 600 ms do 800 ms, diode budu upaljene polovinom intenziteta,
- Od 800 ms 1000 ms, diode budu upaljene četvrtinom intenziteta.

Intenzitet se definiše tako što se dioda periodično pali/gasi sa faktorom ispune jednakom potrebnom procentu intenziteta osvetljenja.

## ZAKLJUČAK

Upravo ste projektovali vaš prvi digitalni sistem zasnovan na automatu sa konačnim brojem stanja. Pored toga što ste naučili da u VHDL jeziku opišete i implementirate automat koji je unapred definisan, naučili ste kako da koristite automat kao komponentu unutar složenijeg digitalnog sistema. Automati su često korišteni u digitalnim sistemima zato što su korisni za izvršenje sekvence operacija u sistemu. U ostatku ovog predmeta, automate ćemo koristiti da za nas rade razne poslove u našim sistemima – simuliraju žmigavac na automobilu, pričaju sa LCD ekranom na platformi i čak kontrolišu složeni sistem za računanje, procesor.